

Short Circuit Current Gain

Saturday, 2 March 2019 9:55 AM

Unity Gain Cutoff frequency - FOM

Ref. - AD book



$$f_T \Rightarrow A_i = \frac{i_c}{i_b} = 1$$

$$\frac{f_T}{10}$$

$$i_b = v_{be} \left(s(c_\pi + c_\mu) + \frac{1}{r_\pi} \right)$$

$$i_c = g_m \cdot v_{be}$$
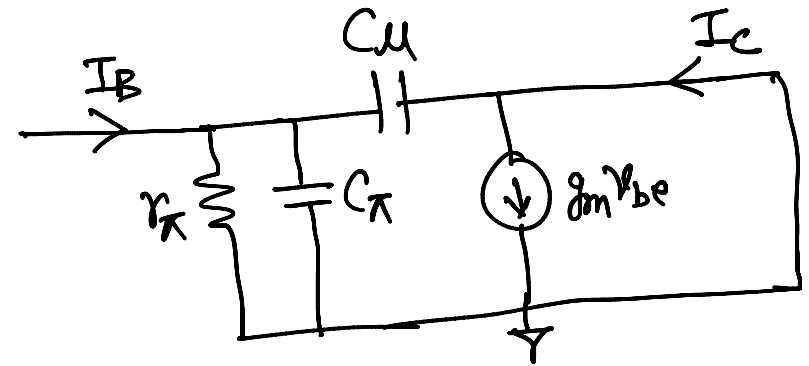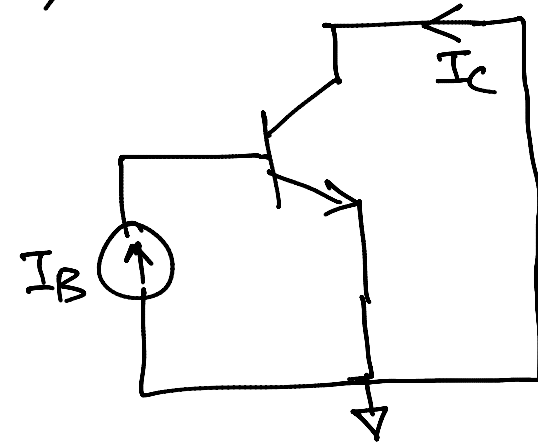
$$A_i = h_{fe} = \frac{i_c}{i_b} = \frac{g_m r_\pi}{1 + s r_\pi (c_\pi + c_\mu)}$$
$$= \frac{\beta_0}{1 + s \frac{\beta_0}{2\pi f_T}}$$




$$f_T = \frac{\beta_0}{2\pi r_\pi (C_\pi + C_\mu)} = \frac{g_m}{2\pi (C_\pi + C_\mu)} \approx \frac{g_m}{2\pi C_\pi}$$

$$A_i = \frac{\beta_0}{1 + j \frac{f}{(f_T/\beta_0)}}$$

$$f \gg \frac{f_T}{\beta_0} \Rightarrow A_i = \frac{f_T}{f}$$
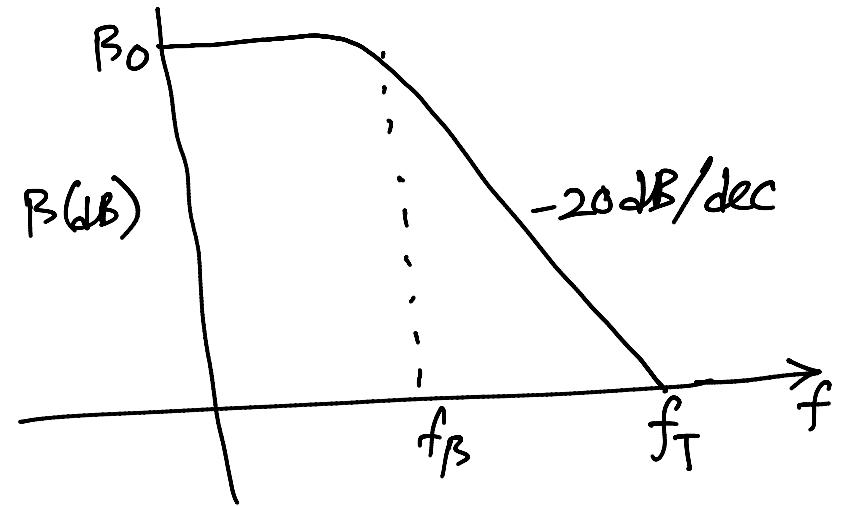
$$f_T \approx \frac{g_m}{2\pi C_\pi} \Rightarrow C_\pi \checkmark$$



Ref. - AD book

$$C_{je} = \frac{C_{je0}}{\left(1 - \frac{V_{BE}}{V_{bi}}\right)^m} \approx \frac{C_{je0}}{\sqrt{1 - \frac{3}{4}}} = 2C_{je0}$$